

# 微算機系統

## 實驗三

組別： 14

班級、姓名與學號：	四資二	洪晟毅	104590048
	四資二	梁皓鈞	104360098

日期： 2016.11.14

## 1. 實驗內容：

以前兩次實驗的成果作為基礎，透過層遞式設計的以及元件的概念，把實驗一的7-segment 實驗以及實驗二的 Full-Adder 實驗包裝成 Component 並且使用在這一次的 BCD 加法器中。


## 2. 實驗過程及結果：

由於梁皓鈞對於 Logic Gate 的概念雖有但欠缺熟悉程度。因此這次實驗的程式碼編寫上主要由洪晟毅作主導，帶領著梁皓鈞去理解 Logic Gate 在這次實驗的用法，示範一次之後交給梁皓鈞嘗試去做其他部份例如包裝 Component。


以下的圖片我們直接以加分題的項目進行示範

註：ENABLE 控制做加法還是減法，0 就是做加法，1 就是做減法

 
- a. 輸入  $X=00000000_2$ ， $Y=00000000_2$ ， $ENABLE=0$ ，可以正確得到  $BCDS=000000000000_2$



 - b. 輸入  $X=00000001_2$  ,  $Y=00000001_2$  ,  $ENABLE=0$  , 可以正確得到  $BCDS=000000000010_2(2)$




 - c. 輸入  $X=00001001_2$  ,  $Y=00000111_2$  ,  $ENABLE=0$  , 可以正確得到  $BCDS=000000010110_2(16)$






 
- d. 輸入  $X=01001001_2$  ,  $Y=01100111_2$  ,  $ENABLE=0$  , 可以正確得到  $BCDS=000100010110_2(116)$



 - e. 輸入  $X=10011001_2$  ,  $Y=10011001_2$  ,  $ENABLE=0$  , 可以正確得到  $BCDS=000110011000_2(198)$  為最大加法限度



 
- f. 輸入  $X=00100000_2$  ,  $Y=00000001_2$  ,  $ENABLE=1$  , 可以正確得到  $BCDS=000000011001_2(19)$



- g. 輸入  $X=01100000_2$  ,  $Y=00100001$  ,  $ENABLE=1$  , 可以正確得到  $BCDS=000000111001(39)$



 - h. 輸入  $X=00001001$ ， $Y=00001000$ ， $ENABLE=1$ ，可以正確得到  $BCDS=000000000001(1)$





程式碼解釋：

7-Segment、FullAdder、FourBitsAdder 在之前的 Project 都已解釋過，故在此僅解釋 BCDAdder 及主電路的部分。

BCDAdder：

```
6  ENTITY BCDAdder IS
7      PORT(
8          switch : IN STD_LOGIC;
9
10         x : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
11         y : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
12
13         sum : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
14
15         carry_in : IN STD_LOGIC;
16         carry_out : OUT STD_LOGIC;
17
18         sign : OUT STD_LOGIC
19     );
20 END BCDAdder;
```

BCDAdder 的 Entity 設計共有以下幾個 Ports：

Port	Type	Description
switch	STD_LOGIC	切換加減法功能
x	STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)	被加(減)數
y	STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)	加(減)數
sum	STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)	輸出總和
carry_in	STD_LOGIC	進位輸入
carry_out	STD_LOGIC	進位輸出
sign	STD_LOGIC	輸出結果的正負號

Step 1. 首先直接將輸入的 x 及 y 經過 FourBitsAdder 相加(減)。

```
32     add0 : FourBitsAdder PORT MAP (
33         x => x,
34         y => y,
35         sum => sum_temp,
36         carry_in => carry_in,
37         carry_out => carry_out_temp,
38         sign => sub_borrow,
39         switch => switch
40     );
```

Step 2. 如果是加法，  
因為 BCD overflow(即大於9)的關係，必須將結果以+6的方式補回。

```
42     bcd_overflow <= (
43         NOT switch
44     ) AND (
45         carry_out_temp OR (
46             sum_temp(3) AND (sum_temp(1) OR sum_temp(2))
47         )
48     );
49     carry_out <= (NOT switch) AND bcd_overflow;
50
51     handle_bcd_overflow : FourBitsAdder PORT MAP (
52         x => sum_temp,
53         y => '0' & ('1' AND bcd_overflow) & ('1' AND bcd_overflow) & '0',
54         sum => sum_temp2,
55         carry_in => '0',
56         switch => '0'
57     );
58
```

Step 3. 如果是減法，  
則必須將負數(2的補數)轉回正數，並以10相減、輸出 sign 結果。

```
60     negative <= (switch AND sub_borrow);
61
62     do_two_complement : FourBitsAdder PORT MAP (
63         x => '0' & '0' & '0' & '0',
64         y => sum_temp2,
65         sum => sum_temp3,
66         carry_in => '0',
67         switch => negative
68     );
69
70     sub_by_ten : FourBitsAdder PORT MAP (
71         x => ('1' AND negative) & '0' & ('1' AND negative) & '0',
72         y => sum_temp3,
73         sum => sum,
74         carry_in => '0',
75         switch => ('1' AND negative)
76     );
77
78     sign <= switch AND negative;
```



Lab3 主程式：

主要電路的部分，只要分別將個位數、十位數串接進 BCDAdder 的 Component 進行計算即可，僅需注意若個位數得出 sign=1 則表示個位數相減結果為負數，須有借位的情況發生，此時要再將十位數的結果再減1。

```
25     add_bcd0 : BCDAdder PORT MAP (  
26         x => x(3 DOWNT0 0),  
27         y => y(3 DOWNT0 0),  
28         sum => bcd0_sum,  
29         carry_in => '0',  
30         carry_out => bcd0_carry,  
31         sign => bcd0_borrow,  
32         switch => switch  
33     );  
34  
35     add_bcd1 : BCDAdder PORT MAP (  
36         x => x(7 DOWNT0 4),  
37         y => y(7 DOWNT0 4),  
38         sum => bcd1_sum_buffer,  
39         carry_in => bcd0_carry,  
40         carry_out => bcd1_carry,  
41         switch => switch  
42     );  
43  
44     sub_borrow_bcd : BCDAdder PORT MAP (  
45         x => bcd1_sum_buffer,  
46         y => ('0' & '0' & '0' & ('1' AND bcd0_borrow)),  
47         sum => bcd1_sum,  
48         carry_in => '0',  
49         switch => ('1' AND bcd0_borrow)  
50     );
```

### 3. 實驗心得：

梁皓鈞(104360098)：

這一次實驗是最後一次需要用到 Logic Gates 的實驗。這一次用到很多 Boolean Expression, 而這個也是我的弱項，因此我無法很順利的做出來，幸好有晟毅的幫助。晟毅首先先告訴我大綱，整個程式要怎樣思考，然後示範一次包 Package 跟 Component 給我看。接下來讓我嘗試把其餘的元件包裝起來。

在所有的元件包裝起來之後，晟毅示範給我看接線，最後由我學起來並且把其餘元件也接線接起來。但在 BCD 加法減法部份我真的比較弱，對於數位邏輯的熟悉度不夠，因此主要由晟毅主導做給我看，再從旁不斷地解釋給我聽要怎樣做。但對於 Logic Gate 我始終還是想很慢。

幸好以後不是再使用 Logic Gate，而是使用 Behavior Model 進行 VHDL 編寫。但我還是會花時間想辦法把這一次的實驗熟悉起來。在實驗完結之後，我有把 BCD 加法器部份理解完了，也認為再一次給我我應該也可以做出來，只是有點長時間未必可以很快做好。

加分題部份的 BCD 減法對我來說真的很難，因此主要都是由晟毅教我，我也似懂非懂地理解了。希望之後的 Behavior Model 在編寫時不會再像這樣的問題。

洪晟毅(104590048)：

這次實驗使用的邏輯閘較為複雜一些，皓鈞無法如先前實驗順利地完成，因此此次改由我進行主要程式碼的撰寫。

BCD Adder 的加法器難易度其實不高，僅要注意的是若大於9時須進行加6處理較不易理解。而最初在撰寫時，也因為遺漏一些條件而使加6的處理沒有順利執行，經過一段 Debug 的過程之後才注意到。

對於減法器的部分難度就相對提高不少，大部分同學都是以10的補數作為思考的出發點，但我實際去詢問過後發現，不需要特地使用10的補數也能完成，而且我也認為在2進位的數位電路設計之中，以10的補數作為思考方式有些怪異，所以我堅決使用先前所設計含有加減法功能的 FourBitsAdder 來實現。

過程中經歷不少失敗的挫折，我與隊友甚至浮出只想完成加法器就罷休的念頭。但我們仍努力不懈，充分利用課堂及助教課時間，經過不斷的嘗試及修正後，終於順利完成僅依靠2的補數進行的 BCD 減法器。

### 4. 組員貢獻度及工作內容：

名字	負責項目內容	貢獻比例	貢獻總和
晟毅	負責主要程式碼撰寫	20%	50%
	報告實驗內容的程式碼解釋	10%	
	報告實驗心得撰寫	20%	
皓鈞	負責實驗結果驗證	10%	50%
	報告實驗內容、實驗過程撰寫	10%	
	報告實驗心得撰寫	25%	
	負責程式碼重複實作的地方	5%	
總計		100%	100%