微算機系統

實驗零

組別: 14

班級、姓名與學號:四資二 洪晟毅 104590048


四資二 梁皓鈞 104360098

日期: 2016.09.23

1. 實驗內容:

熟悉 Quartus II 的基本操作,完成具有四個 Switch 輸入及兩個 LED 輸出的電路。


電路的邏輯如下圖:

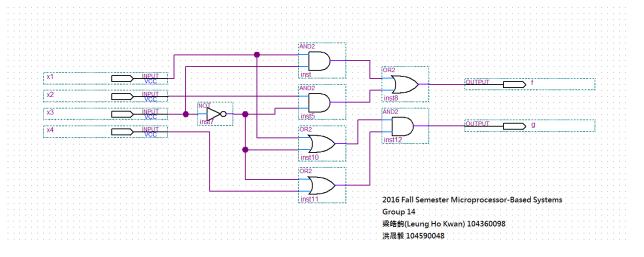


2. 實驗過程及結果:

首先是由皓鈞撰寫所有的程式碼,再由晟毅進行結果檢查。 電路圖中的 $X_1 \times X_2 \times X_3 \times X_4 \times f \times g$ 皆對應圖中所標示的開關、LED。

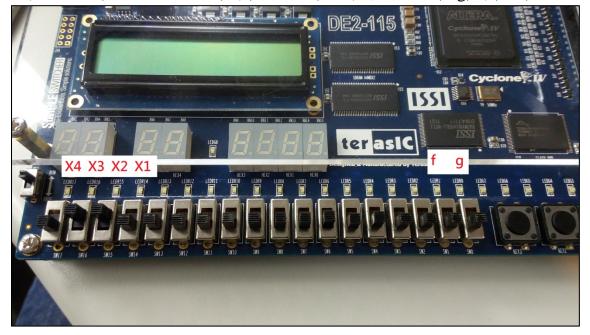
a. 最初設定 (X_1, X_2, X_3, X_4) 為(0, 1, 1, 0), 會得到結果(f, g)為(0, 0):




b. 如果設定(0,0,0,0)反而得到(0,1):

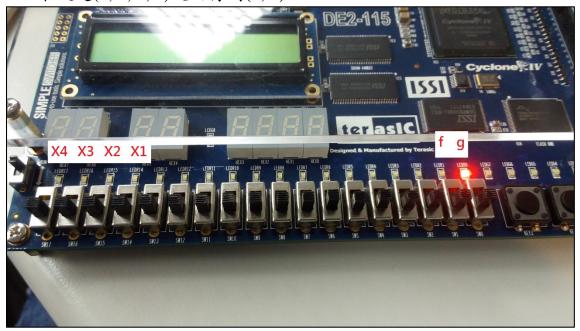


c. 開啟 X_1 , 設定為(1,0,0,0)會得到仍是(0,1)的結果:

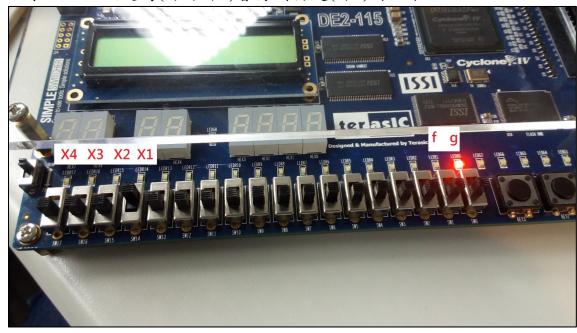


d. 如果再加上 x3=0,即(1,0,1,0),反而會發生(1,0)的結果:

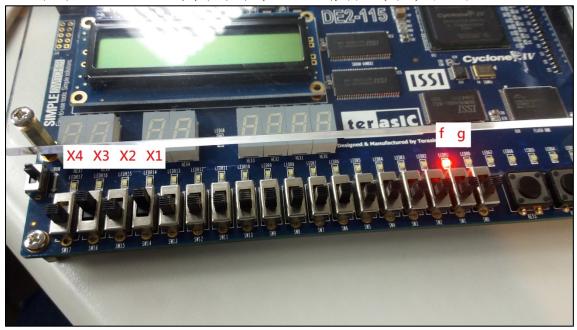

e. 若設定成(1,1,1,1)則會得到(1,1):

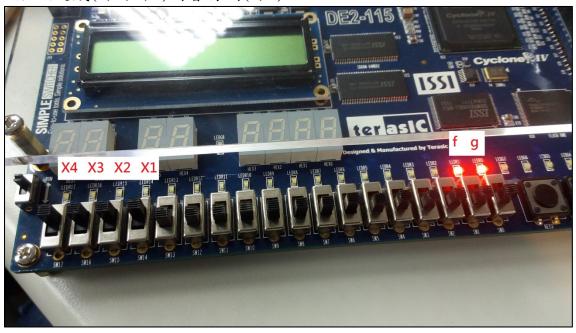

f. 此時關閉 X2設定成(1,0,1,1),仍維持(1,1):

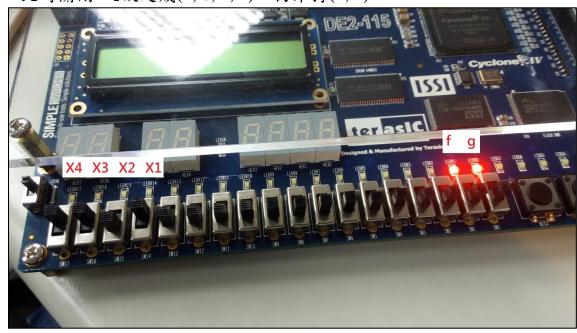

3. 實驗心得:

梁皓鈞:

據說台灣的高職生在電機電子群以前就有學習過相關的課題,然而因為我在香港的背景是完全學術的,因此從來都沒有接觸過這方面的知識。

在大一的時候,我還是電子工程系所以學過一點點數位邏輯跟VHDL,可是對於 Quartus II 這個 IDE 的設定還有很多不太懂。例如在這次實驗中在編譯程式時會出現 Error 關於1.0V 的東西,後來上網查了才知道原來是 Global Assignment 的問題,只要到 qsf 檔案以文字編輯器開啟,再把1.0V Global Assignment 那一行刪除掉,就可以正常編譯燒錄了。但是對於 Quartus II 中的設定還是不太熟悉,希望在接下來的課程中可以學習到怎樣去處理這種非寫程式的難題。

此外在實驗過程中比較需要在意的是電腦有沒有安裝好 USB Blaster Driver,因為有一些組別的電腦沒有 USB Blaster Driver,因此他們無法正常進行燒錄。根據我的記憶,USB Blaster Driver 在 Quartus II 的資料夾中,只要安裝就可以使用了。此外就是在 PIN Assignment 前要去把 Unused PIN 給 Tri-state 掉,不然會有機會出現錯誤,以前在 DEO板子上有出現這樣的問題。

在分析方面,因為本次實驗沒有太大難度,這次實驗偏向入門嘗試 性質,讓我們在上學期的數位邏輯設計實習中的記憶喚醒,因此分析上 也沒有太大重點問題,基本上就只是簡單的觀察比對結果。

目前最大困擾是無法把在學校編譯成功的專案在家開啟,因此在家 重新做一次專案出來編譯,有關這方面的問題將會在星期一的微算機上 課時向助教請教,希望可以減少甚至是不再發生以上所提及的問題,讓 分數正確並且真實地反映出我們的用心程度。

總括而言,是次實驗的成品以及實驗結果正常,硬體狀態正常,由於是第一天上正式的課所以內容是喚醒 VHDL 記憶性質,讓我回顧起有關 Library 以及相關格式的要求。除了在校成功的專案在家無法開啟這個問題以外,大致上沒有其他問題。由於重新在家寫了專案不清楚是否能在助教環境下編譯成功,因此我預估第一次實驗有機會無法取得完整分數,若果真的如此,務必會請教助教,希望可以更加完整地完成實驗。

洪晟毅:

首次的實驗主要目的是熟悉工具、軟體的操作,也因此不太需要思考,只需要將指定電路圖功能的程式碼原封不動得輸入即可。最初照著說明投影片的指示一步一步操作,當開啟 Quartus 軟體要選擇實驗板的型號時,我和另一位組員卻發生找不到型號選項的問題,而旁邊的小組也發生同樣的狀況,我們一起討論仍然無法解決,最終發現原來是型號的編排順序看錯,原以為此型號選項的順序是在前面,但實際上是排在最後面。

後來在撰寫 VHDL 的時候也發生一個小狀況,專案名稱與 Entity 的名稱不小心打錯字,導致編譯無法通過,幸好我有立刻就發現問題所在,讓另一位同學能順利將程式碼撰寫完成。透過此次實驗大概了解到基本操作中有哪些該注意的事項,雖然看似不怎麼重要的一環,但若沒有事先透過此實驗注意到這些細節的話,之後實驗難度增加卻又碰上基礎問題反而可能使信心受創,影響到整個實驗的品質,所以我認為此次實驗是很值得的。

4. 組員貢獻度及工作內容:

名字	負責項目內容	貢獻比例	貢獻總和
皓鈞	負責程式碼撰寫	20%	
	報告實驗內容的電路圖繪製	5%	50%
	報告實驗心得撰寫	25%	
晟毅	負責實驗結果驗證	10%	
	報告實驗內容、實驗過程撰寫	15%	50%
	報告實驗心得撰寫	25%	
總計		100%	100%